
Vélmenni II

Elmar og Sigurður 13. mars 2018

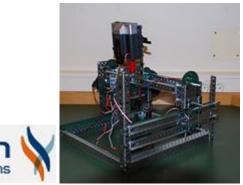





Efnisyfirlit

1	Inngangur	3
2	Vélbúnaður	3
3	Verkáætlun	4
4	Flæðirit og sauðakóði	4
5	Prófanir	4
6	Lokaorð	5
7	Heimildaskrá	5
8	Viðauki	6
9	Dagbók Elmar	6
10	Dagbók Sigurður	6



1 Inngangur

Lestin Rocet!

Markmiðið er að hanna og framleiða lest sem er stírð af tölvu sem er ekki á lestini það gæti þarfnast töluverða vírs forritun til að gera þennan "draum"að veruleika. Við töldum okkur ekki ætlast að fara neit djúft í rafmags fræðina en hún kom til okkar. Við völdum þetta verk út frá ASDF movie "I like trainsog af því að Elon Musk er fyrirmyndin okkar fyrir skrítna og sharmandi vinnuhætti sem allir geta nutið. Við áttuðum okkur seinna á því að við þurftum að forrita með vírnum frekar en tölvuni því að allt transmission til tölvulausu lestarinnar er í gegnum ein vír(tein) og ein vír(tein) til að svara um skilavoðin sem fer beint í tölvuna, 3 input og 1 output sem samsvarar áhveðnum skilirðum. Inputin geta verið eit af þrem skilaboðum sem er í raun bara áhveðin stór spenna eða ekki spenna, og outputið táknar alltaf bara hvort lestin sé á teinunum. Lestin er partur af closed circuit, um leið og lestin fer af teinunum verður allt kerfið open circuit og er ekki lengur functional. Í hvert skifti sem lestin á að vera á ferð, er talvan að lesa á response'ið og segja til um hvort allt er að virka eins og það á að gera samkvæmt áætlun. Hægt er að keyra lestina í ákveðin tíma eða (eins og við ætlum okkur) að keyra þangað til að circuit'ið er rofið með (til dæmis) teipi eða öðrum plast einangrunum, með þessum hætti getum við sagt til um hvar lestin er þegar hún stríkur yfir, aukalega væri hægt (með töluverði forritun) að senda skilaboð með rofningum eins og 2 rofningar í röð innan við 2 sekondur til að merkja við stöð númer 2, eða ef nákvæmnin leifir það binary skilaboð eins og teip, ekki teip, teip, teip væri túlkað sem 1011 bin eða 11 desimal. með þessum hætti væri hægt að senda margvísleg og flókin skilaboð frá lestini til að segja til um hvað talvan á að gera. Við áttuðum okkur ekki á því hversu mikla vinnu við myndum þurfa að setja í vírin til að triggja það að allt rennur vel og smoothly, eingin of hitnun og svoleiðis.

2 Vélbúnaður

Hér er tafla sem inniheldur vél og rafbúnað.

Spenna
7.2V
9v



3 Verkáætlun

Við skiptum okkur verkum, Sigurður sér um hardware hlutann og Elmar sér um software. Við ákvöddum það snemma að skipta því þannig því að Elmar hefur bakgrunn í Python og Sigurður sterka getu í verkfræðinni.

4 Flæðirit og sauðakóði


while true

 $\begin{array}{c} \text{stop} \\ \text{for run 6 times} \end{array}$

reverse=i()2 drive(reverse) counter+=response

while respones

 drive

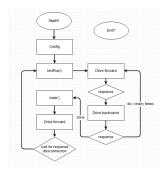

5 Prófanir

prófun var á Raspberry pi tölvuini, hún keyrði allt vel og engin vandræði þar.
 prófun var á Breadboardinu, lærðum á það í leiðinni. 3 og 4 prófanir voru gerðar á tinkarcad.com og þá voru prófaðar tvær hugmyndir varðandi breadboardið.
 prófun var gerð á breadboardinu sjálfu, og notað python, prófað var hvort við fáum svar í tölvuna ef stoppað er flæðið í lestina, allt gekk.
 prófun var á lestina sjálfa



6 Lokaorð

Pað gekk allt mjög vel í verkefninu en erfitt var að finna góða útfærslu á breadboardinu og einnig gekk illa að keyra lestina með teinunum en það var einungis hardware vandamál sem myndi þurfa algera hardware endurpælingu til að leysa, allt í allt var verkefnið skemmtilegt og gekk vel.

7 Heimildaskrá

Hér fyrir neðan sjáið þið heimildir.

Heimildir

[1] Miyuki Kanai, Hirokazu Fujimaki, and Takeshi Shimizu. H-bridge circuit, 2011. US Patent 7,902,884.



8 Viðauki

9 Dagbók Elmar

```
Dagur 1:
   kynning hjá kennara um áfangann og raspberry pi.
   aukalega var byrjað að vinna með raspberry pi umhverfið.
   Dagur 2:
   haldið áfram var að fikta með smá verkefni í raspberry pi,
   til að venjast umhverfinu.
   Dagur 3:
   error 404 day not found
   dagur 4:
   við Sigurður hittumst fyrr í vikuni og ræddum hugmynd um lest,
   í tímanum var svo talað meira um það og hvernig við myndum vinna það
verkefni.
   aukalega byrjuðum við að skoða hvernig við getum notað batterí með raspberry
pi
   og virkja motor.
   Dagur 5:
   Áframhald í víraþræðslu
   Dagur 6:
   testing
   Ný vandamál komin
   dekk ekki nægilega breið
   hlðsla í dekkjamótor ekki heppinleg
   Dagur 7:
   Samsetning kláruð, þarf að fá logic gates á bread board
   Dagur 8:
   breyting á teinum, fækkað í tvo teina
   Dagur 9:
   Tími féll niður
   Dagur 10:
   Endurhönnun á öllum raftengningum
   Dagur 11:
   veikur
   Dagur 12:
   Unnið í Tinkercad á samsetningu
   Dagur 13:
   gerðum forrit sem fær response frá lestini, virkaði, mjög sáttir.
```

10 Dagbók Sigurður

dagur 1:

kynning áfanga frá kennara. Sturtað yfir man uplýsinga um:



```
rasperyPY
   TexMaker
   resistors
   aukalega far byrjað að fikta með rasberyPy umhverfið.
   fiktað var með sonar, feingum ekki útkomurnar sem við vildum.
   dagur 3:
   Elmar mætti ekki, svaf yfir sig
   komið fram með hugmyndir:
   mezesolver
   járnbrautalest (gerði flæði rit og útskíringar fyrir þetta)
   2fast4U (gearbox)
   dagur 4:
   ransóknir með circtry varðandi rafhlöður og stjórn á hleðsluni.
   rínt var inn í L293D til að ransaka notkun
   dagur 5:
   Áframhald á víraþræðslu í bread-bord'inu góða
   dagur 6:
   fokk, ný vandarmál
   dekk ekki nægilega breið
   teingja hleðslu í lestamótorinn er ekki heppilegt
   Lausnir: skifta um motor(Vex) og tengja með gírum.
   nýtt heimaverkefni:
   samsetning á nýrri lest
   dagur 7:
   samansettning var kláruð með öllum moterfunctions
   redisign'aði systemið þannig að breadbordið væri á lestini og bætti við einum
tein í viðbót til að nota sem response tain (ground-output-input)
   þarf að fá logic gates á breadbordið
   dagur 8:
   Fækað eru teinonum aftur niður í 2 teina, input og output, þarf að nota
groundið á rafhlöðuni.
   dagur 9:
   Tími fellur niður
   dagur 10:
   endur hönun á öllum rafteingingum
   dagur 11:
   unnið er á verkefna lýsingu
   dagur 12:
   skapað var hönnun 3 og 4
   3 og 4 eru að nota local cicle, 1 breadboard(ekki á lestinni)
   3: notar Polar transistora
   4: notar nonPolar transistora
   dagur 13:
   Raspery Pi test með version 4 circitry set up. Virkaði!
   unnið er að koma skipulagi á skjölin.
```



10.1 Kóði

```
Hér er Python kóðinn sem er notaður í verkefnið.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO. set mode (GPIO.BCM)
GPIO. setwarnings (False)
enable = 18
HinputC = 23
HinputCC = 24
trnsC = 20
trnsCC = 21
responseC = 26
responseCC = 19
GPIO. set up (enable, GPIO.OUT)
GPIO. set up (Hinput C, GPIO.OUT)
GPIO. set up (Hinput CC, GPIO. OUT)
GPIO. set up (trnsC, GPIO.OUT)
GPIO. set up (trnsCC, GPIO.OUT)
GPIO. set up (response C, GPIO. IN)
GPIO. set up (responseCC, GPIO. IN)
def stop():
    GPIO. output (Hinput C, 0)
    GPIO. output (HinputCC, 0)
    GPIO. output (trnsC,0)
    GPIO. output (trnsCC,0)
def PolarRun (reverse):
    GPIO. output (Hinput C, (reverse +1) %2)
    GPIO. output (trnsC, (reverse+1)\%2)
    GPIO. output (HinputCC, reverse)
    GPIO. output (trnsCC, reverse)
def listener (reverse):
    if reverse:
         if GPIO.input(responseCC)==1:
             return True
    else:
         if GPIO.input(responseC)==1:
             return True
    return False
```



```
print("setting_defaults")
stop()
print("Enableing_H-bridge")
GPIO. output (enable, 1)
def testRun(runs):
    sleep (1)
    print("starting_test")
    sleep (1)
    Counter = 0
    for i in range (runs):
        PolarRun (i %2)
        sleep(0.8)
        response = listener(i\%2)
        print("Current_flowing_currectly:_%s" % (response))
        if response:
             {\tt Counter} {+}{=} 1
        sleep(0.2)
    stop()
    print("I_got_%s/%s_possible_responses" % (Counter, runs))
    print("Turning_Rocket_off")
    if Counter=runs:
        return True
    else:
        return False
def main():
    PolarRun(0)
    while listener (0):
          pass
    stop()
    if testRun(6):
        main()
if testRun(6):
    main()
GPIO.cleanup()
```